

Prof. Dr.-Ing. Rainer Dietz  
 Dipl.-Ing. (FH) Holger Dihlmann  
 Dipl.-Ing. (FH) Manuel Gaiser

## Laborprüfung 'Digitaltechnik' WS 2003/2004, 13.01.2004

Name: \_\_\_\_\_ Matrikel-Nr.: \_\_\_\_\_

**Erlaubte Hilfsmittel:** Erlaubt sind alle stoffrelevanten Hilfsmittel außer Datenträger.

**Prüfungsdauer:** max. 3 h (1,5 h Vorbereitung, 1,5 h im Labor)

**Prüfungswertung:** Das Prüfungsergebnis kann „bestanden“ oder „nicht bestanden“ lauten, Noten werden keine vergeben (Schein).

**Testate:**

Simulation der Schaltung	<input type="checkbox"/>	_____
Funktion der Schaltung	<input type="checkbox"/>	_____

**Am Ende der Laborprüfung sind abzugeben:**

- Die Aufgabenblätter und die Lösungsblätter, **alle** mit Namen versehen.
- Ein Ausdruck der Datei *ampel.vhd*, sowie ein Ausdruck der Simulation.
- Das Testatblatt mit den Testaten zu allen Versuchen des Digitaltechnik-Labors

### 1. Beschreibung der Aufgabe

Die Hauptverkehrsstraße eines Dorfes wird von einem Fußgängerweg gekreuzt. Die dort installierte **Ampelsteuerung** soll mit Hilfe eines **Tasters** (Ampel-Taster), für Fußgänger auf grün umgestellt werden. Um schnelle Autofahrer von Zeit zu Zeit auszubremsen, soll die Ampelsteuerung in regelmäßigen Zeitabständen auch automatisch für Fußgänger auf grün umgestellt werden.

Die Fußgängerampel zeigt die Signale rot und grün, die Verkehrsampel die Signale rot, gelb und grün. Die Signale zur Ansteuerung dieser fünf Ampellichter werden im folgenden mit *frot*, *fgruen*, *vrot*, *vgelb* und *vgruen* bezeichnet. Im Grundzustand zeigt die Fußgängerampel rot und die Verkehrsampel grün (*frot* und *vgruen* aktiv).

Wenn ein Fußgänger den Taster drückt, soll die Verkehrsampel von grün über gelb auf rot schalten und die Fußgängerampel von rot auf grün. Nach einigen Grünphasen der Fußgängerampel schaltet diese auf rot und die Verkehrsampel auf grün (siehe Tabelle 2-1). Insgesamt werden bei diesem Ablauf 12 Phasen durchlaufen. Wird kein Ampel-Taster betätigt, so soll sich dieses Schaltverhalten nach einer bestimmten Zeit automatisch wiederholen (Automatik-Steuerung).

Die Ampelsteuerung soll mit Hilfe eines Modulo-12-Zählers realisiert werden, der mit einem entsprechend langsamen Takt (ca. 0.2 - 0.5 Hz, NE555, Signalname: *clock\_ampel*) arbeitet. Ein nachgeschalteter Decoder setzt die Zählerschritte in die fünf Ampelsignale um.

 Prof. Dr.-Ing. Rainer Dietz  
 Dipl.-Ing. (FH) Holger Dihlmann  
 Dipl.-Ing. (FH) Manuel Gaiser

Die Automatik-Steuerung der Ampel besteht aus einem 4 Bit Zähler. Bei jedem Überlauf soll der Zähler das Signal *automatik* = '1' generieren. Durch das Signal *reset\_shs* = '1' soll der Zähler neu gestartet werden. Der Zähler arbeitet mit dem gleichen Takt wie die Ampel-Steuerung (*clock\_ampel*).

Das Ausgangssignal des Tasters (*sensor*) bzw. das Ausgangssignal der Automatik-Steuerung (*automatik*) wird einem synchronen Schaltwerk zugeführt. Bekanntlich besteht ein solches Schaltwerk aus einem kombinatorischen und sequenziellen Teil. Dieses Schaltwerk soll eine Selbsthalteschaltung (SHS) realisieren. Die Selbsthalteschaltung besitzt die Eingänge *sensor*, *automatik*, *reset\_shs*, *clock\_sensor* und *reset* (globaler Reset). Als Ausgangssignal ist das Signal *start* vorhanden.

Eine einmal erkannte Anforderung (Eingangssignal *sensor* = '1', bzw. *automatik* = '1') wird mit dem Ausgangssignal *start* = '1' signalisiert, das auch bestehen bleibt, wenn *sensor* und *automatik* wieder auf '0' gehen (Selbsthaltung). Erst über das Eingangssignal *reset\_shs* = '1' (abgeleitet vom vorletzten Zählerschritt des Modulo-12-Zählers) wird die Selbsthalteschaltung wieder in den Grundzustand (*start* = '0') zurückgesetzt. Bevor das Signal *start* dem Modulo-12-Zähler zugeführt werden kann, muss es noch auf den Takt des Modulo-12-Zählers synchronisiert werden. Das synchronisierte Signal *start* wird dann mit *start\_sync* bezeichnet.

Für die Selbsthalteschaltung (synchrones Schaltwerk) soll ein Takt von ca. 2,5 MHz (Quarz-Oszillator, Signalname: *clock\_sensor*) verwendet werden.

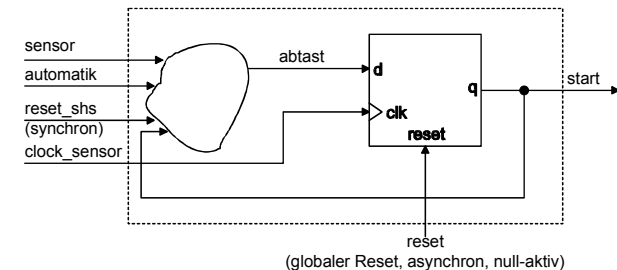


Abbildung 1-1 Selbsthalteschaltung

**Hinweise zur Realisierung:**

Die Ampelsignale *vrot*, *vgelb*, *vgruen*, *frot*, *fgruen* sollen mit den bereits ampelförmig angeordneten LEDs auf dem Laborsystem angezeigt werden. Die Ansteuerung dieser LEDs erfolgt 0-aktiv (470 Ω Vorwiderstände sind auf dem Laborsystem bereits vorhanden).

Die Sensorschleife (Signal *sensor*) wird auf dem Laborsystem durch einen der Taster realisiert. Der Schaltwerkstakt *clock\_ampel* wird vom Taktgenerator (NE555) zur Verfügung gestellt.

Die gesamte Ampelsteuerung wird im CPLD EPM7064SLC44-10 realisiert. Die Pin-Belegung ist aus Tabelle 3-1 ersichtlich.

Die Zustandsbits des Modulo-12-Zählers (*q3*, *q2*, *q1*, *q0*), der Schaltwerkstakt *clock\_ampel* und die Signale *automatik*, *start* und *start\_sync* sollen über acht LEDs der LED-Kette angezeigt werden.

Prof. Dr.-Ing. Rainer Dietz  
 Dipl.-Ing. (FH) Holger Dihlmann  
 Dipl.-Ing. (FH) Manuel Gaiser

## 2. Vorbereitung auf dem Lösungsblatt

- a) Ergänzen Sie auf dem Lösungsblatt die VHDL-Beschreibung der Prozesse für die Selbsthalteschaltung und die Automatik-Steuerung gemäß der obigen Beschreibung. Wenn die Signale *automatik*, *sensor* und *reset\_shs* gleichzeitig aktiv sind, soll *reset\_shs* die höhere Priorität haben.
- b) Ergänzen Sie auf dem Lösungsblatt die VHDL-Beschreibung der Prozesse für den Modulo-12-Zähler.
- c) Ergänzen Sie auf dem Lösungsblatt die VHDL-Beschreibung des Ampel-Decoders. Dieses Schaltnetz generiert aus dem Zählerstand ( $q3, q2, q1, q0$ ) des Modulo-12-Zählers die Signale *vrot*, *vgelb*, *vgruen*, *frot* und *fgruen*. Dabei wird der folgende Phasenablauf gefordert:

Zählerstand (Phase)	Fußgänger-ampel	Verkehrs-ampel
0	rot	gruen
1	rot	gelb
2	rot	rot
3	rot	rot
4	gruen	rot
5	gruen	rot
6	gruen	rot
7	rot	rot
8	rot	rot
9	rot	rot + gelb
10	rot	gruen
11	rot	gruen

Tabelle 2-1 Phasenablauf

- d) Zeichnen Sie den SW-Graphen des Modulo-12-Zählers. Beachten Sie die Vorgaben auf dem Lösungsblatt. Der Modulo-12-Zähler besitzt die Zählerstände 0 bis 11. Im Zählerstand 0 soll der Modulo-12-Zähler anhalten, wenn das Eingangssignal *start\_sync* den Wert '0' besitzt.
- e) Ergänzen Sie auf dem Lösungsblatt die VHDL-Beschreibung des Stimulations-Teils für die Testbench. Das Eingangssignal *sensor* soll folgenden zeitlichen Verlauf besitzen:

Zeit / ns	sensor
0	0
545	1
555	0
3555	1
6555	0

Tabelle 2-2 Testbench-Vorgabe

Prof. Dr.-Ing. Rainer Dietz  
 Dipl.-Ing. (FH) Holger Dihlmann  
 Dipl.-Ing. (FH) Manuel Gaiser

## 3. Durchführung am Laborarbeitsplatz

- a) Öffnen Sie im Startmenü den Ordner *Vorlagen*, wechseln Sie in das Unterverzeichnis *dtit*, und kopieren Sie die VHDL-Textvorlage *ampel.vor* nach *c:\users\lampel.vhd*. Erstellen Sie in *c:\users* ein neues OrCAD-Projekt, und binden Sie die Datei *ampel.vhd* in das Projekt ein.
- b) Übernehmen Sie den VHDL-Code von Ihrem Lösungsblatt in die Datei *ampel.vhd*.
- c) Erstellen Sie mit Hilfe von OrCAD-Express eine Testbench. Übernehmen Sie die VHDL-Beschreibung des Stimulations-Teils von Ihrem Lösungsblatt in die Testbench. Überprüfen Sie die Funktionalität Ihres Entwurfs mit dem Simulator von OrCAD-Express. Insgesamt soll die Simulation 15000 ns dauern, damit auch die Funktion des Signals *automatik* = '1' zu sehen ist. Erstellen Sie einen Ausdruck Ihrer Simulation. Die korrekte Simulation wird testiert.
- d) Erstellen Sie mit Hilfe von OrCAD-Express und MAX+plus II die Programmierdatei für den Baustein EPM7064SLC44-10. Am CPLD soll folgende Pin-Belegung benutzt werden:

Signalname	Pin	Signalname	Pin
fgruen	20	start_sync_out	27
frot	21	start_out	28
vgruen	24	automatik_out	18
vgelb	25	q_out0	11
vrot	26	q_out1	12
clock_ampel	43	q_out2	14
clock_sensor	2	q_out3	16
sensor	40	reset	1

Tabelle 3-1 Pin-Belegung

- e) Bauen Sie die Schaltung unter Berücksichtigung der folgenden Vorgaben auf:
- Das Sensorausgangssignal *sensor* soll über einen Taster eins-aktiv bedient werden. Für den null-aktiven, globalen Reset (*reset*) benötigen Sie ebenfalls einen Taster. Alle dafür notwendigen Widerstände sollen als Pull-Up-Widerstände verschaltet sein. Das Taktsignal für die Ampel wird dem Taktgenerator (NE555) auf dem Laborsystem entnommen. Das Taktsignal für die Selbsthalteschaltung soll dem Quarzgenerator auf dem Laborsystem entnommen werden. Die Ampelsignale *vrot*, *vgelb*, *vgruen*, *frot*, *fgruen* sollen mit den bereits ampelförmig angeordneten LEDs auf dem Laborsystem angezeigt werden. Die Zustandsbits der Zähler ( $q3, q2, q1, q0$ ), der Schaltwerkstakt *clock\_ampel* und die Signale *start*, *start\_sync* und *automatik* sollen über acht LEDs der LED-Kette angezeigt werden. (Die Reihenfolge ist wie angegeben, von links beginnend, einzuhalten.)
- f) Konfigurieren (programmieren) Sie den EPM7064SLC44-10 und überprüfen Sie die Funktionalität Ihrer Schaltung. Die korrekte Funktion der Schaltung wird testiert.

Prof. Dr.-Ing. Rainer Dietz  
 Dipl.-Ing. (FH) Holger Dihlmann  
 Dipl.-Ing. (FH) Manuel Gaiser

## LÖSUNGSBLATT

a) VHDL-Textvorlage *ampel.vor*

-- ampel.vor / ampel.vhd - VHDL-Textvorlage, FH Pforzheim

-- Alle mit \_\_\_\_ gekennzeichneten Felder muessen von Ihnen  
 -- durch sinnvolle Eintraege ersetzt oder geloescht werden!!!

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;

entity ampel is
  port (_____, _____, _____, reset : in std_logic;
        start_out, start_sync_out : out std_logic;
        automatik_out : out std_logic;
        vrot, vgelb, vgruen, frot, fgruen : out std_logic;
        q_out : out std_logic_vector(_____ downto 0));
end;

architecture behavior of _____ is

  signal q, q_ns: std_logic_vector(_____ downto 0);
  signal a, a_ns: std_logic_vector(_____ downto 0);
  signal start, reset_shs, start_sync, abtast: std_logic;
  signal automatik: std_logic;

begin

```

Prof. Dr.-Ing. Rainer Dietz  
 Dipl.-Ing. (FH) Holger Dihlmann  
 Dipl.-Ing. (FH) Manuel Gaiser

```

-- Modulo-12-Zaehler sequenziell und
-- Synchronisation von start auf den Ampel-Takt
process (_____, _____) begin
  if (reset = '0') then
    q <= _____;
    start_sync <= _____;
  elsif (_____ and _____ = '1') then
    q <= _____;
    start_sync <= start;
  end if;
end process;

```

```

-- Automatik sequenziell
process (_____, reset) begin
  if (reset = '0') then
    a <= x"0";
  elsif (_____ and _____ = '1') then
    a <= _____;
  end if;
end process;

```

```

-- Selbsthaltung sequenziell
process (_____, _____) begin
  if (_____ = '0') then
    start <= _____;
  elsif (_____ and _____ = '1') then
    start <= _____;
  end if;
end process;


```



Prof. Dr.-Ing. Rainer Dietz  
 Dipl.-Ing. (FH) Holger Dihlmann  
 Dipl.-Ing. (FH) Manuel Gaiser

## b) SW-Graph des Modulo-12-Zählers:

Legende:

 

Prof. Dr.-Ing. Rainer Dietz  
 Dipl.-Ing. (FH) Holger Dihlmann  
 Dipl.-Ing. (FH) Manuel Gaiser

## c) VHDL-Testbench-Textvorlage (Stimulus-Teil)

-- Alle mit \_\_\_\_ gekennzeichneten Felder muessen von Ihnen  
 -- durch sinnvolle Eintraege ersetzt oder geloescht werden!!!

-- Place stimulus and analysis statements here

```

-- Ampel-Takt
process begin
  clock_ampel <= '0'; wait for 100 ns;
  clock_ampel <= '1'; wait for 100 ns;
end process;

```

```

-- Sensor-Takt
process begin
  clock_sensor <= '0'; wait for 1 ns;
  clock_sensor <= '1'; wait for 1 ns;
end process;

```

```

process begin
  reset <= '___';
  wait for 200ns;
  reset <= '___';
  wait;
end process;

```

```

process begin
  sensor <= _____;
  sensor <= _____;
  sensor <= _____;
  sensor <= _____;
  sensor <= _____;
end process;

```